
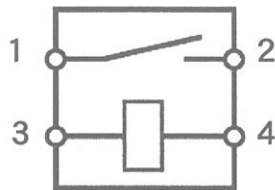


留 意 事 項（3 級シャシ）

問題 1

問 リレーの端子配列と回路図

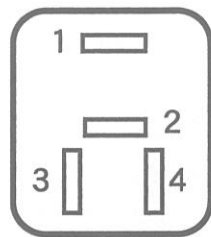

留 意 事 項（３級シャシ）

問題 2

問 1 測定は，V ブロックの上で行うこと。

留 意 事 項（３級シャシ）

問題 3

問 1

- ① ブレーキ・ディスクを万力から外さないこと。
- ② 指定された２箇所測定すること。